

Table:

prelab 7

Given:

resistors	number	capacitors	number
100	3	0.47 μ F	4
5100	1	1 μ F	2
1000	6	0.1 μ F	4
100k	2	10 μ F	2
2000	1		
410k	1		
3.3k	1		
10k	4		

$$\omega_0 = \sqrt{R_1 C_1 R_2 C_2} = 2000 \text{ rad/s} = 6283.185$$

$$\Rightarrow R_1 C_1 R_2 C_2 = 2.533 \times 10^{-8}$$

$$Q = \frac{C_1}{C_2} \frac{R_2}{R_1 + R_2} = \sqrt{\frac{C_1 R_1 R_2}{C_2 (R_1 + R_2)^2}}$$

$$\frac{C_1}{C_2} \geq Q$$

Table:

ideal Q	C ₁	C ₂	R ₁	R ₂	calculated Q	ω_0
0.5	0.1 μ F	0.1 μ F	1.5k (1k 1k)	1.5k (1k 1k)	0.5	6666.7
0.25	1 μ F	0.47 μ F	50 (100 100)	125k (1k 1k) + 1k	0.28	5834.6
0.1	0.1 μ F	0.47 μ F	3.3k	150 (100 100)	0.094	6556.14
1	0.47 μ F	0.1 μ F	1.1k (1k 100)	500 (1k 1k)	1.0048	6219.7
2.5	10 μ F	0.1 μ F	50 (100 100)	600 (1k 1k + 100)	2.66	5773.5

Calculation:

set $R_1 = mR$ $C_1 = nC$ $\omega_0 = \frac{1}{RC\sqrt{mn}}$
 $R_2 = R$ $C_2 = C$ $Q = \frac{\sqrt{mn}}{m+1}$

a) $Q = \frac{1}{2}$, $\frac{C_1}{C_2} \geq 4Q^2$, $\frac{C_1}{C_2} \geq 1$, so let $n=1$

$\frac{1}{2} = \frac{\sqrt{m}}{m+1} \Rightarrow m=1 \Rightarrow R = 1.6k$

b) $Q = \frac{1}{4}$, $\frac{C_1}{C_2} \geq 2$, $C_1 = 1 \mu$ F, $C_2 = 0.47 \mu$ F and 2

$\frac{1}{4} = \frac{\sqrt{m}}{m+1} \Rightarrow m^2 + 2m + 1 = 4\sqrt{2m} \Rightarrow m = 0.035 \text{ or } 1.726$

c) $Q = \frac{1}{10}$, $\frac{C_1}{C_2} \geq 0.04$, $n = 0.2127$

$0.1 = \frac{\sqrt{m \times 0.2127}}{m+1} \Rightarrow m = 0.1 \text{ or } 20$


d) $Q = 1$, $\frac{C_1}{C_2} \geq 4$, $n = 4.7$

$1 = \frac{\sqrt{4.7m}}{m+1} \Rightarrow m = 0.05 \text{ or } 2.25$


e) $Q = 2.5$, $\frac{C_1}{C_2} \geq 25$, $n = 100$

$2.5 = \frac{\sqrt{100m}}{m+1} \Rightarrow m = 14$


$Q=1/2$:

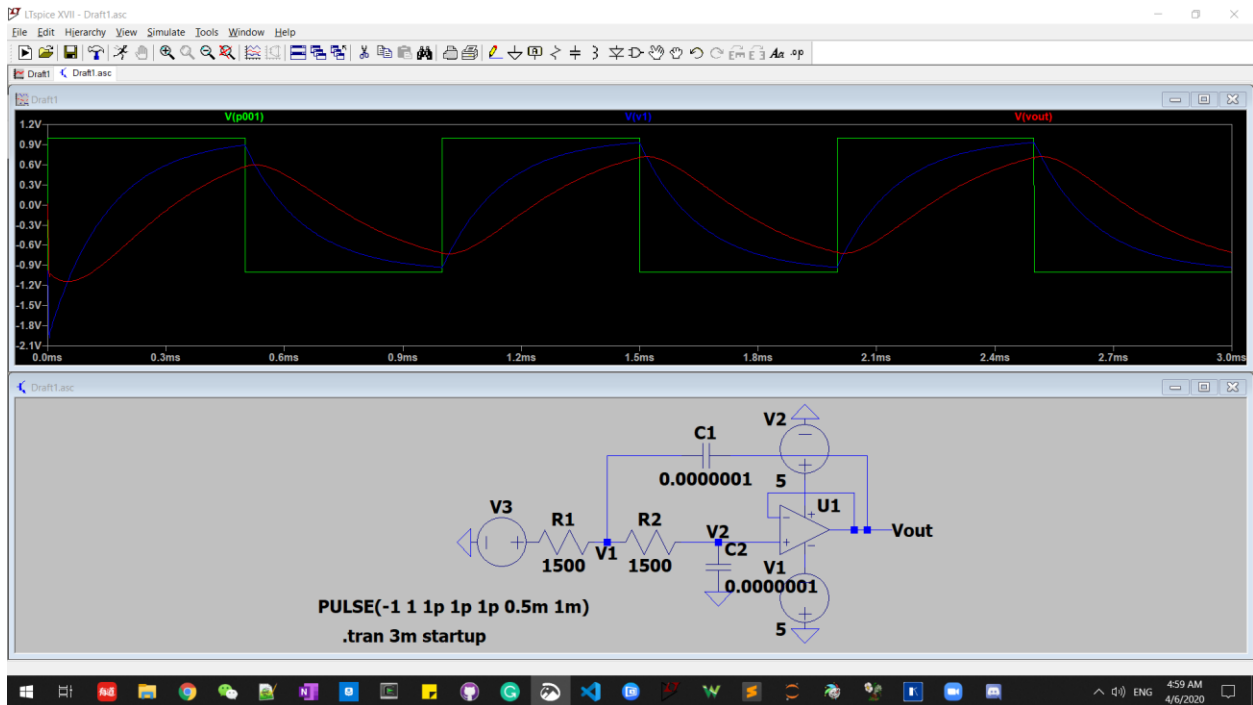


$Q=1/4$:

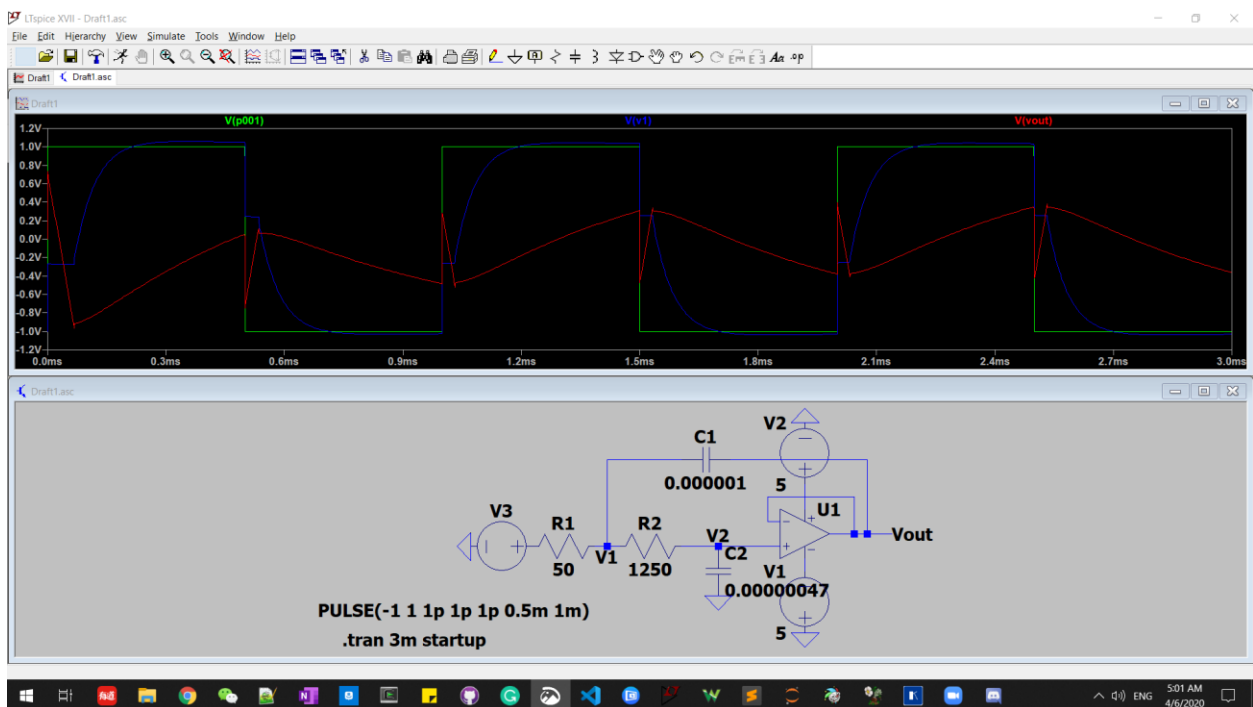

$Q=1/10$:

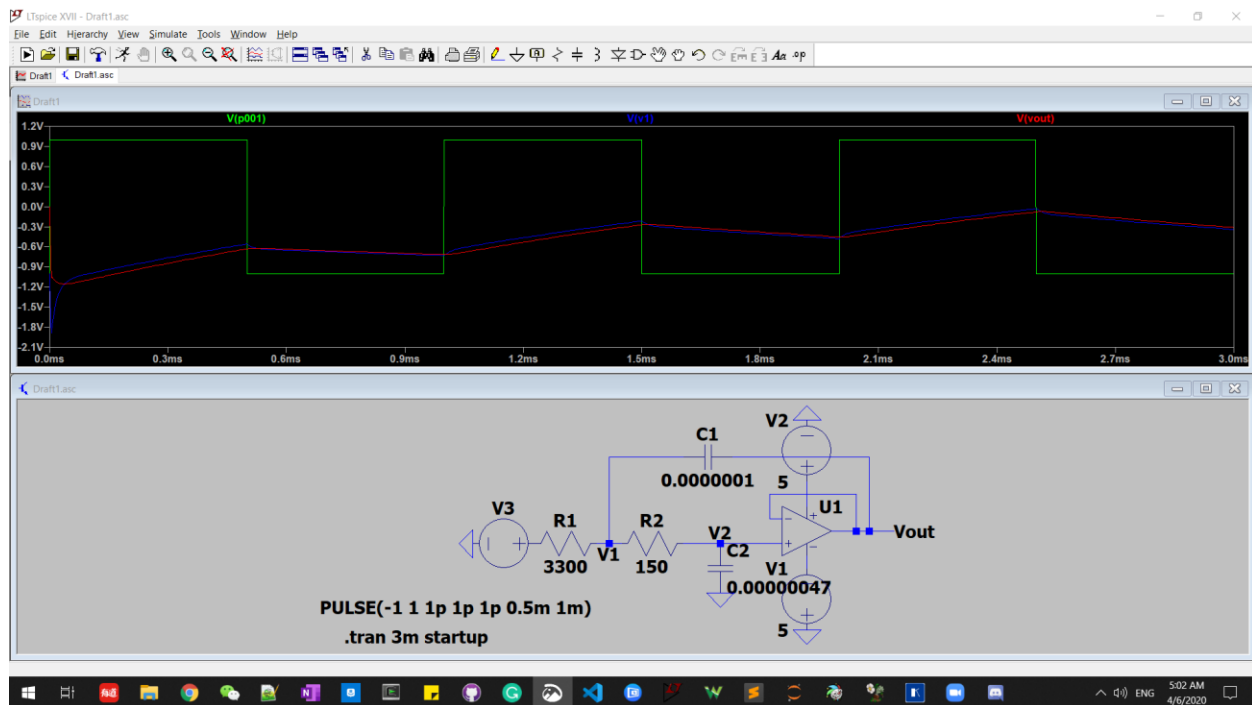

Q=1/1:

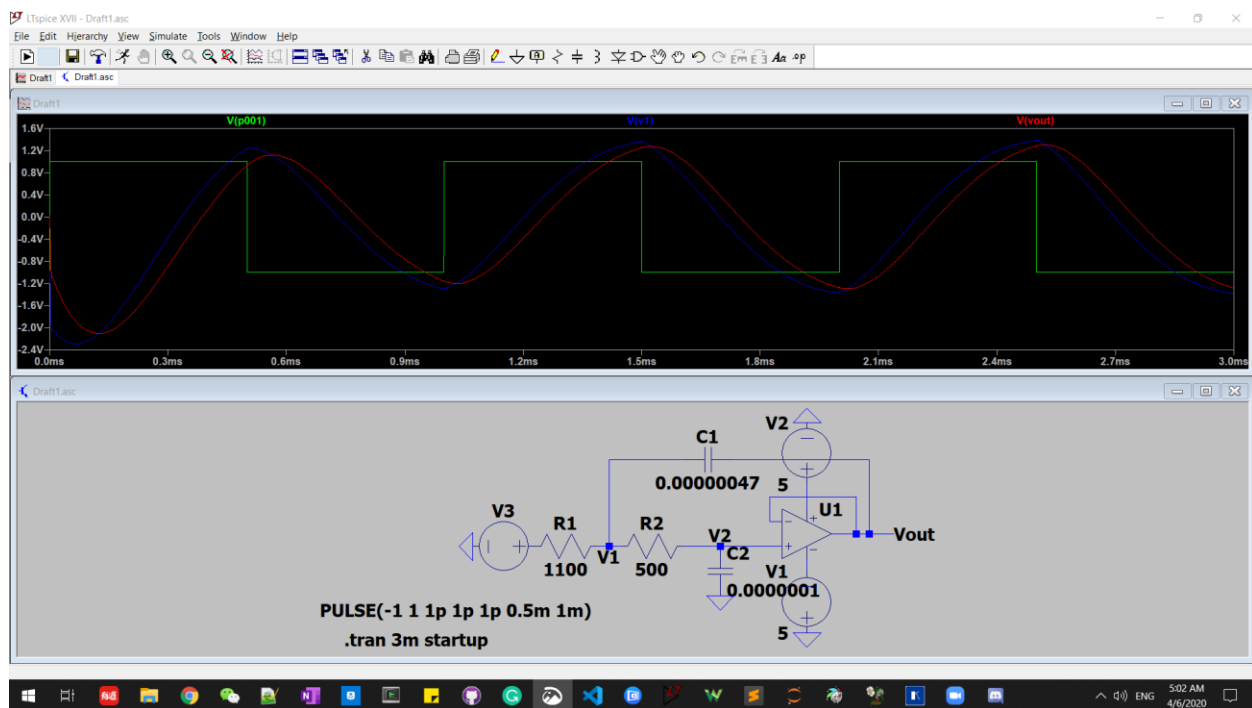

Q=10/4:

